
## ELABORATO ESAME


Diego Rossi 5ECN
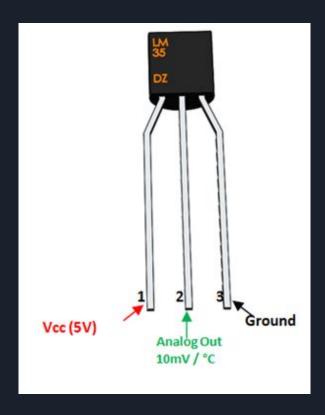
#### SENSORE DI TEMPERATURA LM35


IL SENSORE LM35 E' UN SENSORE DI TEMPERATURA DI PRECISIONE, CON USCITA LINEARE, CHE PRODUCE 10 mV PER GRADO CENTIGRADO



### SCHEMA ELETTRICO

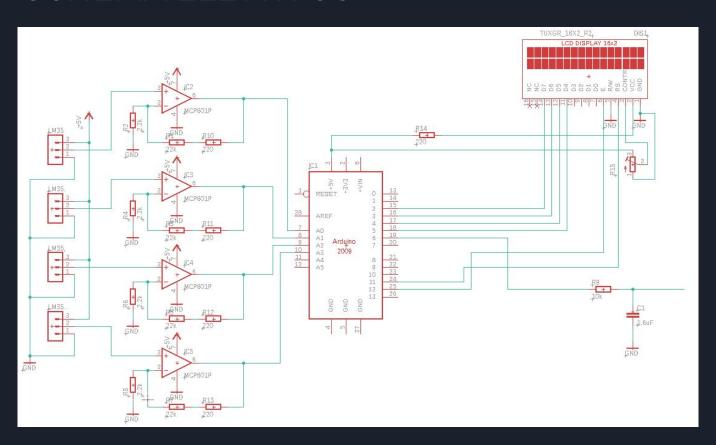


## SCHEMA A BLOCCHI

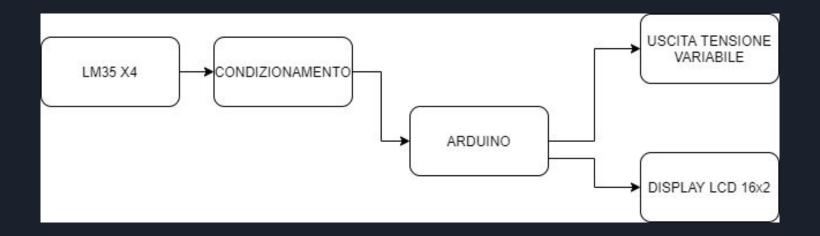



#### COMPONENTI

- **SENSORI DI TEMPERATURA LM35 X4** → Utilizzati per rilevare la temperatura
- **RESISTENZE (220, 22K, 2.2K)**  $\rightarrow$  Utilizzate per il guadagno dell' amplificatore (R=2.2K; Rf=22K+220)
- **RESISTENZA (10K)** → Parte del filtro passa-basso
- **AMPLIFICATORE OPERAZIONALE MCP601** → Utilizzato per amplificare il segnale
- ARDUINO UNO → MIcrocontrollore
- **CONDENSATORE (1.6uF)** → Parte del filtro passa-basso


#### **FLOWCHART**

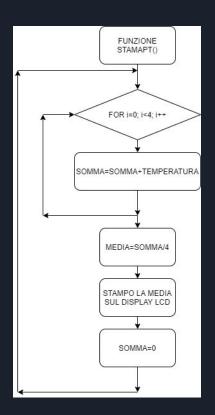


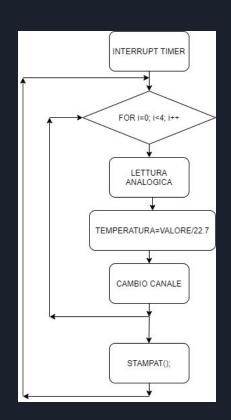

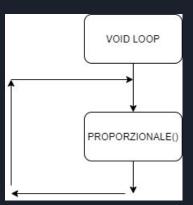


#### **FLOWCHART**

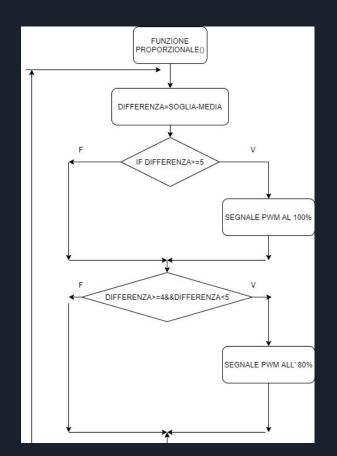


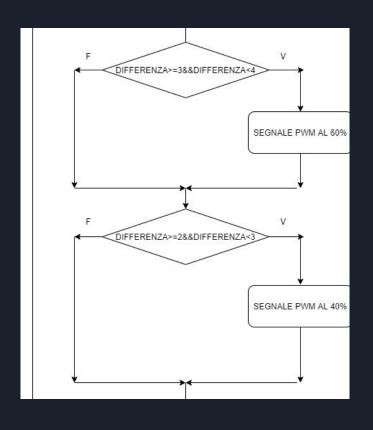


## FLOWCHART

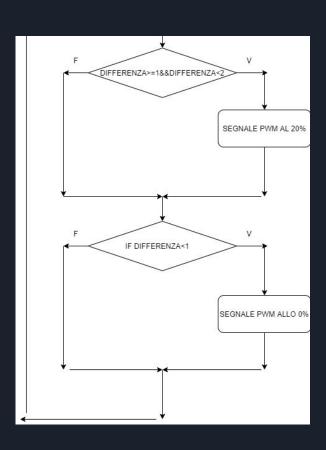


## FOTO

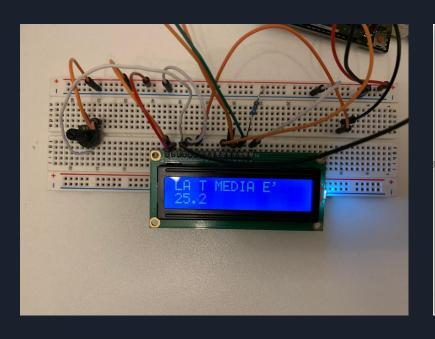


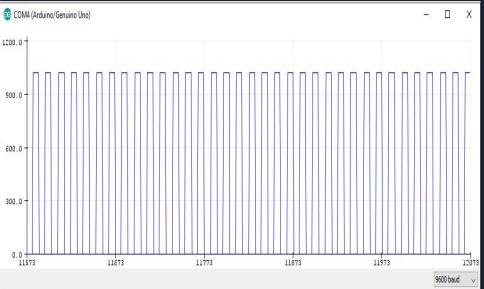

#### FILTRAGGIO PWM

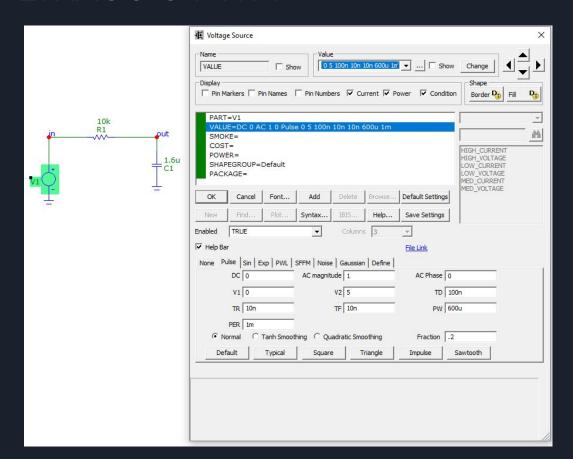

## FILTRAGGIO PWM

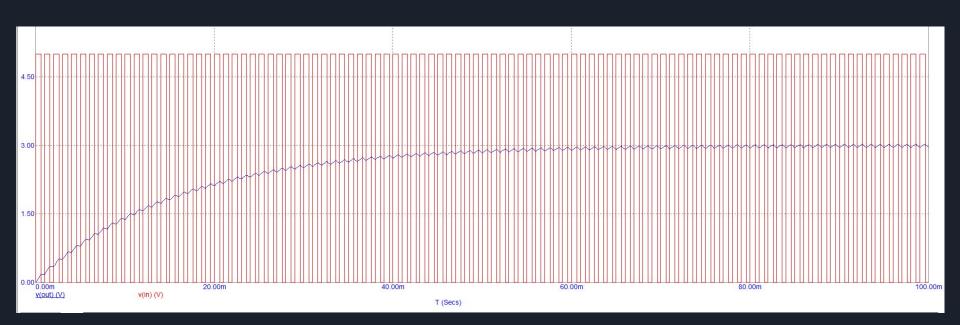

# FINE